

Efeito Joule

Flaviano Williams Fernandes

Instituto Federal do Paraná
Campus Irati

14 de Julho de 2022

Sumário

- 1 **Potência elétrica**
- 2 **Efeito Joule**
- 3 **Instrumentos de medida**
- 4 **Apêndice**

Transformação de energia elétrica em outro tipo de energia

A definição de potência é a taxa da variação de trabalho τ realizado por determinado aparelho a cada intervalo de tempo,

$$P = \frac{\Delta\tau}{\Delta t}.$$

Sabemos que um aparelho elétrico realiza trabalho τ_{AB} de modo a deslocar a quantidade de carga Δq do terminal A para o terminal B, ou seja,

$$\tau_{AB} = \varepsilon_A - \varepsilon_B,$$

onde ε_{AB} representa a energia potencial nos terminais A e B. Pela definição de diferença de potencial nesses terminais, temos de maneira equivalente

$$\tau_{AB} = \Delta q \cdot V_{AB}.$$

Transformação de energia elétrica em outro tipo de energia

Como trabalho está associado com a variação da energia elétrica ΔE , temos

$$\Delta E = \Delta q \cdot V_{AB}.$$

Mas $P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$, portanto

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{\Delta q}{\Delta t} \cdot V_{AB}.$$

Pela definição de corrente temos

$$i = \frac{\Delta q}{\Delta t}.$$

Substituímos na equação acima e obtemos a expressão da potência no circuito.

Potência elétrica de um circuito

$$P = i \cdot V_{AB}.$$

A unidade de medida de potência no SI é Watt (W).

Transformação de energia elétrica em energia térmica

A potência desenvolvida em um aparelho, pela passagem de uma corrente elétrica i entre os terminais A e B, é dada por $P = iV_{AB}$. Se entre esses terminais estiver um resistor ôhmico de resistência R , onde vale a Lei de Ohm ($V = Ri$),

temos

$$P = i \cdot V_{AB},$$

$$P = i \cdot (Ri),$$

$$P = Ri^2.$$

Efeito Joule

O efeito Joule consiste na transformação de **energia elétrica em energia térmica** em um resistor percorrido por uma corrente elétrica i , segundo a relação

$$P = Ri^2.$$



Quanto maior a seção reta do fio menor será a resistividade do material.

Corrente máxima permitida pelo fio. Se a corrente superar esse valor o fio pode derreter por efeito Joule.

Tabela 4.4

CORRENTE MÁXIMA PARA FIOS DE COBRE DE DIFERENTES SEÇÕES RETAS


Nº do fio	Seção (mm ²)	$i_{máx.}$ (A)
14	1,5	15
12	2,5	20
10	4,0	30
8	6,0	40

Medida de corrente elétrica

O amperímetro é o instrumento usado para medir corrente elétrica;

Para medir a corrente elétrica que atravessa um fio condutor devemos ligar o amperímetro em série com a resistência do circuito, como mostra a figura ao lado;

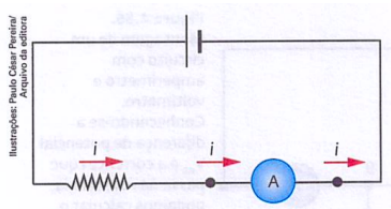A resistência interna de um amperímetro deve ser menor quanto possível, para seu valor não seja acrescentada na resistência do circuito.




Medida da diferença de potencial

O voltímetro é o instrumento usado para medir a ddp entre dois terminais de um circuito;


Para medir a ddp devemos ligar o voltímetro em paralelo com a resistência do circuito, como mostra a figura ao lado;

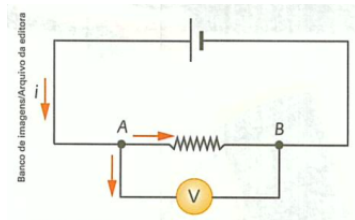A resistência interna de um voltímetro deve ser maior quanto possível, para que parte da corrente não seja desviada para o aparelho.



Medida da resistência

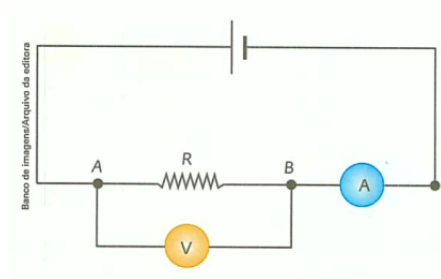O ohmímetro é o instrumento usado para medir a resistência elétrica de um resistor; Podemos determinar a resistência R combinando as leituras de um voltímetro e de um amperímetro. Os valores lidos substituímos na Lei de Ohm, $R = \frac{V}{I}$.



Alfabeto grego

Alfa	A	α	Ni	N	ν
Beta	B	β	Csi	Ξ	ξ
Gama	Γ	γ	ômicon	O	o
Delta	Δ	δ	Pi	Π	π
Epsílon	E	ϵ, ε	Rô	P	ρ
Zeta	Z	ζ	Sigma	Σ	σ
Eta	H	η	Tau	T	τ
Teta	Θ	θ	Ípsilon	Υ	v
Iota	I	ι	Fi	Φ	ϕ, φ
Capa	K	κ	Qui	X	χ
Lambda	Λ	λ	Psi	Ψ	ψ
Mi	M	μ	Ômega	Ω	ω

Referências

 A. Máximo, B. Alvarenga, C. Guimarães, Física. Contexto e aplicações, v.3, 2.ed., São Paulo, Scipione (2016)¹

Esta apresentação está disponível para download no endereço
<https://flavianowilliams.github.io/education>

¹Todas as figuras ilustrativas não referenciadas no texto foram extraídas de Alvarenga et al[¹]